

به نام خدا

## پاسخ فعالیت ها و تمرین ها


### فصل دوم(جریان الکتریکی)

فیزیک یازدهم ریاضی-فیزیک



سرعت سوق الکترون های آزاد در یک رسانا می تواند به کندی سرعت حرکت یک حلزون باشد. اگر سرعت سوق الکtron ها این قدر کم است، پس چرا وقتی کلید برق را می زنیم چراغ های خانه به سرعت روشن می شوند؟

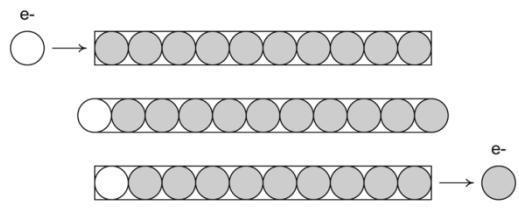راهنمایی: شیلنگ شفافی را در نظر بگیرید وقتی شیر را باز می کنید، هنگامی که شیلنگ پر از آب است، آب بلا فاصله از سر دیگر شیلنگ جاری می شود؛ ولی اگر لکه ای رنگی را درون آب چکانده باشیم، می بینیم این لکه رنگی به آهستگی در آب حرکت می کند.



پاسخ:

با توجه به این که سیم رسانا مجموعه‌ای از اتم‌های دارای الکترون‌های آزاد است، (مشابه شیلنگ پر از آب) به محض برقراری اختلاف پتانسیل دردو سر سیم، میدان الکتریکی در کل طول سیم ایجاد شده و الکترون‌های آزاد، از جمله نزدیکترین الکترون‌ها به چراغ، شروع به حرکت می‌کنند و جریان در لامپ و همچنین در کل سیم برقرار شده و لامپ روشن می‌شود.

در رابطه  $I \Delta t = \Delta q$  اگر بر حسب آمپر و  $\Delta t$  بر حسب ساعت باشد یکای  $\Delta q$ ، آمپر-ساعت می شود. باتری خودروها با آمپر-ساعت (Ah) و باتری گوشی های همراه با میلی آمپر-ساعت (mAh) مشخص می شود. هرچه آمپر ساعت یک باتری بیشتر باشد حداکثر باری که باتری می تواند از مدار عبور دهد تا به طور ایمن تخلیه شود، بیشتر است.

الف) باتری استاندارد خودرویی، Ah ۵۰ است. اگر این باتری جریان متوسط  $5\text{ A}$  را فراهم سازد، چقدر طول می کشد تا خالی شود؟


ب) آمپر-ساعت نوعی از باتری های قلمی (AA)، برابر  $1000\text{ mAh}$  است. اگر این باتری جریان متوسط  $100\mu\text{A}$  را فراهم سازد، چه مدت طول می کشد تا خالی شود؟

$$\bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{\Delta q}{\bar{I}} \rightarrow \Delta t = \frac{50}{5} = 10\text{ h} \quad \text{(الف)}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta q}{\bar{I}} \rightarrow \Delta t = \frac{1000\text{ mAh}}{100\mu\text{A}} = \frac{1000 \times 10^{-3}\text{ Ah}}{100 \times 10^{-6}\text{ A}} = 10000\text{ h} \quad \text{(ب)}$$

## مقدار مقاومت نشان داده شده در شکل، و مقدار مجاز انحراف از مقدار دقیق مقاومت، چقدر است؟

سیاه	۰	
قهوه‌ای	۱	
قرمز	۲	
نارنجی	۳	
زرد	۴	
سبز	۵	
آبی	۶	
بنفش	۷	
خاکستری	۸	
سفید	۹	
طلایی	۰/۰	
نقره‌ای	۰/۱	

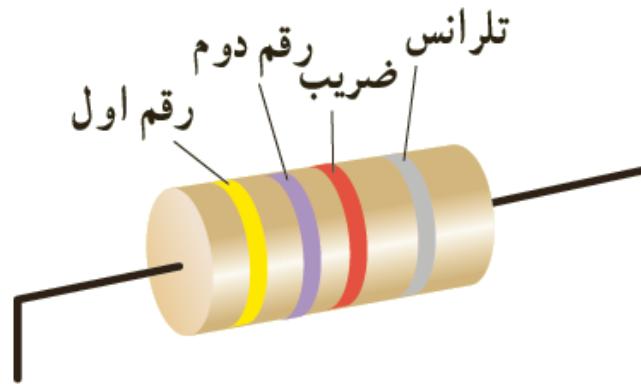

پاسخ:

رنگ چهارم نقره‌ای است، بنابراین تلرانس این مقاومت  $\pm 10\%$  درصد است


$$R = \overline{ab} \times 10^n \pm 10\% \quad \text{مقاومت}$$

$$R = ۴۷ \times 10^۰ \Omega \pm . / ۱ \times ۴۷ \times 10^۰ \Omega$$

$$۴۲۳.0 \Omega < R < ۵۱۷.0 \Omega$$


ترمیستورها به دو نوع PTC و NTC تقسیم بندی می شوند. در مورد ساختار و کار کرد آنها تحقیق کرده و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ:

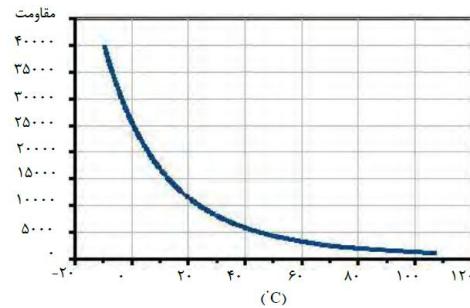


ها از نیم رساناهای خالص مانند سیلیسیم یا ژرمانیم ساخته شده اند. که با افزایش دما بر تعداد حامل های بار آن ها افزوده می گردد و بدین ترتیب از مقاومت آن ها کاسته می شود. به عبارت دیگر، ضریب دمایی مقاومت ویژه  $\alpha$  آنها منفی است.

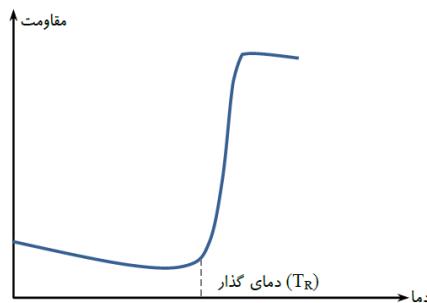از سیلیسیوم غیر خالص ساخته شده است که با افزودن یک ناخالصی به سیلیسیوم، ویژگی رسانش الکتریکی پیدا کرده است. این نوع PTC ها مانند فلزات رفتار کرده و مقاومت آنها با افزایش دما زیاد می شود. به عبارت دیگر، ضریب دمایی مقاومت ویژه آنها مثبت است.




نوع دیگر از PTC ها، رفتار ویژهای دارد، به طوری که ضریب دمایی مقاومت ویژه آنها تا پیش از دمای گذار (نقطه کوری نیز می گویند) اندکی منفی است و پس از آن در یک محدوده دمایی  $60^{\circ}\text{C}$  تا  $20^{\circ}\text{C}$  تغییر چشمگیری می کند و به شدت مثبت می گردد.

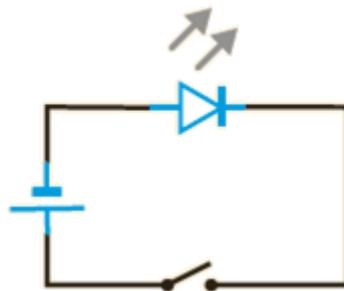در کدام شکل با بستن کلید، LED روشن می شود؟




ب

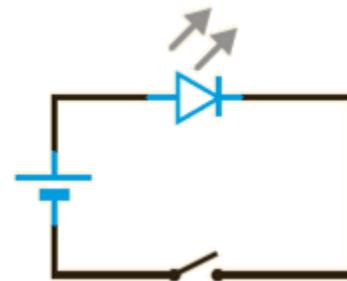

الف

پاسخ:

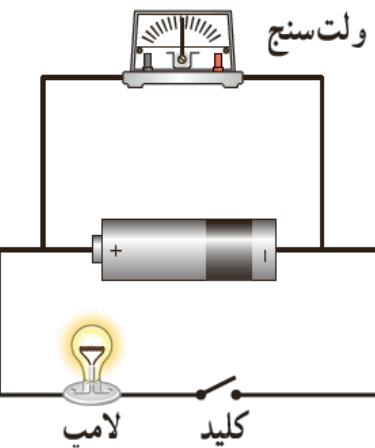چون جهت جریان دیود در مدار شکل الف با جهت جریان مولدیکسان است در نتیجه دیود اجازه عبور جریان را می دهد.



به کمک یک باتری، سیم های رابط، لامپ کوچک، ولت سنج و کلید، مداری همانند شکل روبه رو درست کنید. قبل از بستن کلید عددی را که ولت سنج نشان می دهد بخوانید.

سپس کلید را بیندید و دوباره عددی را که ولت سنج نشان می دهد بخوانید. در کدام حالت ولت سنج عدد بزرگ تری را نشان می دهد؟

در ادامه با علت تفاوت این دو عدد آشنا خواهید شد.

پاسخ:

قبل از بستن کلید، ولت سنج، نیروی محرکه مولد را نشان می دهد. بعد از بستن ولت سنج عددی کمتر از حالت قبل نشان می دهد.

زیرا در حالتی که کلید باز است جریان در مدار وجود ندارد و افت پتانسیل صفر خواهد شد.

$$V = \varepsilon - r I \quad \cancel{I} \rightarrow V = \varepsilon$$


اگر کلید را بیندیم لامپ روشن می شود جریان صفر نیست

میدان الکتریکی درون باتری از قطب مثبت به سمت قطب منفی است. توضیح دهید چرا وقتی از قطب مثبت باتری به سمت قطب منفی آن می‌رویم، پتانسیل کاهش می‌یابد و بالعکس.

پاسخ:

کاری که منبع نیروی محرکه الکتریکی روی واحد بار مثبت انجام می‌دهدتا از قطب منفی به قطب مثبت برو درا نیروی محرکه مولد که برابر با اختلاف پتانسیل دو سر قطب ها است. چون کار مثبت است پس پتانسیل افزایش و اگر کار منفی باشد یعنی واحد بار مثبت از قطب مثبت به منفی برود ، پتانسیل کاهش می‌یابد.

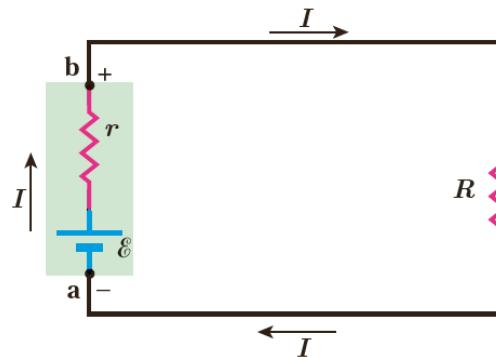**مثال بالا** (در مدار شکل زیر فرض کنید. الف) جریان عبوری از مدار چقدر است؟ ب) اختلاف پتانسیل دو سرباتری را محاسبه کنید. را با حرکت در خلاف جهت جریان نشان داده شده حل و نتیجه را با پاسخ مثال مقایسه کنید.



پاسخ:



$$\cancel{V_a} + IR + Ir - \varepsilon = \cancel{V_a} \rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R+r} = \frac{12}{4+2} \rightarrow I = 2 \text{ A} \quad (\text{الف})$$

$$V_b + Ir - \varepsilon = V_a \rightarrow V_b + 2 \times 2 - 12 = V_a \rightarrow V_b - V_a = 8 \text{ V} \quad (\text{ب})$$

اعداد بدست آمده با مثال حل شده برابراست پس نتیجه می کنیم، که جهت بررسی تاثیری روی مقدار جریان واختلاف پتانسیل ندارد
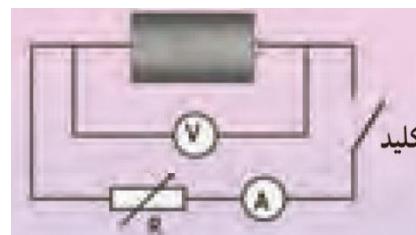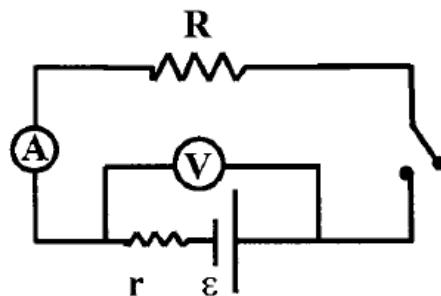
## فعالیت ۲-۶: کار در کلاس


تفاوت یک باتری نو و فرسوده عمدتاً در مقدار مقاومت داخلی آن است که می‌تواند کمتر از یک اهم برای باتری نو تا چند هزار اهم برای باتری فرسوده باشد. برای اندازه‌گیری مقاومت داخلی یک باتری مدار ساده‌ای متشکل از یک باتری، یک کلید قطع و وصل، و یک مقاومت یا لامپ کوچک را سوار کنید. نخست در حالی که کلید قطع است، ولتاژ دو سر باتری را با یک ولت سنج اندازه‌بگیرید و آن گاه پس از بستن کلید، دوباره ولتاژ دو سر باتری را اندازه‌بگیرید. همچنین در این حالت، جریان عبوری از مدار را نیز باید به کمک یک آمپرسنج اندازه‌بگیرید. اکنون با استفاده از رابطه  $V_b - V_a = \epsilon - Ir$  مقاومت داخلی باتری را محاسبه کنید (البته در یک اندازه‌گیری دقیق‌تر معمولاً از یک مقاومت متغیر استفاده می‌شود و مقاومت داخلی پس از چندین اندازه‌گیری محاسبه می‌شود) آزمایش را یک بار برای باتری نو و یک بار برای باتری فرسوده انجام دهید.



پاسخ:

مداری مانند شکل رو به رو می‌بندیم، هنگامی که کلید قطع است ولتاژ دوسر باتری را اندازه‌بگیریم، چون مقاومت درونی ولت سنج ایدال بینهایت است و جریان صفر است. ولتاژ اندازه‌گیری شده برابر ( $\epsilon$ ) حال کلید را بسته و مجدداً مقدار ولتاژ و همچنین جریان را از روی ولت سنج و آمپرسنج می‌خوانیم با توجه به رابطه ( $V = \epsilon - Ir$ ) که در آن  $V$  ولتاژ اندازه‌گرفته توسط ولت سنج است. مقاومت درونی باتری را محاسبه کنیم، می‌توانیم با مقاومت‌های مختلف این آزمایش را تکرار کنیم و برای به دست آوردن مقدار دقیق‌تر از نتایج حاصل میانگین بگیریم.

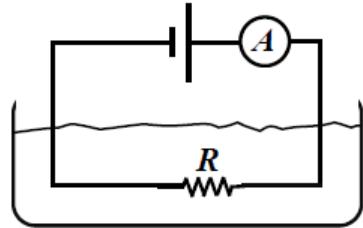قانون ژول بیان می‌دارد گرمای تولید شده توسط جریان  $I$  عبوری از یک مقاومت  $R$  در مدت  $t$  برابر  $Q = R \cdot I^2 \cdot t$  است. این قانون را می‌توان به روش گرماسنجی با یک گرماسنج که در فیزیک دهم با آن آشنا شدید تحقیق کرد. اسباب این آزمایش در شکل نشان داده شده است. درباره چگونگی این آزمایش تحقیق کنید.



پاسخ:

مقاومت رسانارا با اهم سنج اندازه گرفته و آن را در ظرفی محتوی آب قرار می‌دهیم. شدت جریان را توسط آمپرسنج اندازه گرفته و انرژی مصرفی را برای مدت زمان معین  $Q = m \cdot C \cdot \Delta\theta$  از  $U = R \cdot I^2 \cdot t$  یابیم. در همین زمان با اندازه گیری دمای آب و با استفاده از  $Q = U \cdot t$  گرما را به دست می‌آوریم. مشاهده می‌شود که تقریباً  $U$  با  $Q$  برابر است

الف) همانند شکل با یک اهم متر، مقاومت رشته سیم داخل لامپ ۰۰۰۰۱ اواتی را اندازه گیری کنید. سپس با استفاده از رابطه  $R = \frac{V}{P}$  و با داشتن مشخصات روی لامپ، مقاومت آن را در حالت روشن محاسبه کنید. نتیجه محاسبه را با مقدار اندازه گیری شده مقایسه کنید. و نتیجه را پس از گفت و گوی گروهی گزارش دهید.

پاسخ:

مقاومت رشته ی سیم داخل یک لامپ ۰۰۱ اواتی را با اهم سنج اندازه می گیریم. سپس با استفاده از رابطه  $R = \frac{V}{P}$  مقاومت لامپ را بدست می آوریم، این عدد بیشتر از مقاومت لامپ در حالت خاموش است

**مقادیر لامپ (خاموش) با اهم سنج**

$$R_1 = 38\Omega \quad \text{مقادیر لامپ در مردمانه} \quad P = \frac{V^2}{R_1} \rightarrow R_2 = \frac{V^2}{P} \rightarrow R_2 = \frac{220^2}{100} = 484\Omega$$

ب) اکنون با استفاده از نتیجه به دست آمده، دمای رشتة سیم داخل لامپ را در حال روشن برآورد کنید (رشته سیم لامپ از جنس تنگستن و ضریب دمایی مقاومت ویژه آن  $4/5 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$  است)

پاسخ:

فرض می کنیم دمای اتاق در هنگام اندازه گیری  $20^{\circ}\text{C}$  و مقاومت لامپ  $38\Omega$  است.

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_1 = 20^{\circ}\text{C} \\ R_1 = 38\Omega \\ \alpha = 4/5 \times 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}} \\ R_r = 484\Omega \\ \theta_r = ? \end{array} \right.$$

$$\Delta R = \alpha R_1 \Delta \theta \rightarrow \Delta \theta = \frac{\Delta R}{\alpha R_1} = \frac{R_r - R_1}{\alpha R_1}$$

$$\Delta \theta = \frac{484 - 38}{4/5 \times 10^{-3} \times 38} \approx 2478^{\circ}\text{C} \rightarrow \theta_r - \theta_1 = 2478 \rightarrow$$

$$\theta_r - 20 = 2478 \rightarrow \theta_r = 2498^{\circ}\text{C}$$

اگر لامپ های رشته ای (التهابی) را با لامپ های LED جایگزین کنیم، در خواهیم یافت که در مصرف انرژی تفاوت چشمگیری حاصل می شود. مثلاً در حالی که لامپ هالوژن یک کلاه ایمنی چند باتری را در ۳ ساعت مصرف می کند، نوع LED همان لامپ، آن باتری ها را در ۳۰ ساعت به مصرف می رساند. دلیل این اختلاف را بیان کنید.




پاسخ:

توان مصرفی LED کمتر از لامپ رشته ای است. مقاومت فیلامان لامپ رشته ای در برابر عبور جریان زیاد است؛ در کسری از یک ثانیه، چون مقاومت آن افزایش می یابد، انرژی الکتریکی بیشتری به انرژی درونی تبدیل می شود، در حالی که لامپ های LED به هنگام افزایش دما، حامل های بار افزایش و مقاومت ویژه نیمه رسانا کاهش می یابد، در نتیجه انرژی الکتریکی کمتری به انرژی درونی تبدیل می شود.

با توجه به قانون ژول و تعریف نیروی حرکت الکتریکی، برای یک حلقه ساده شامل یک باتری و یک مقاومت نشان دهید که قاعده حلقه یا قانون ولتاژها

چیزی جز پایستگی انرژی نیست

پاسخ:

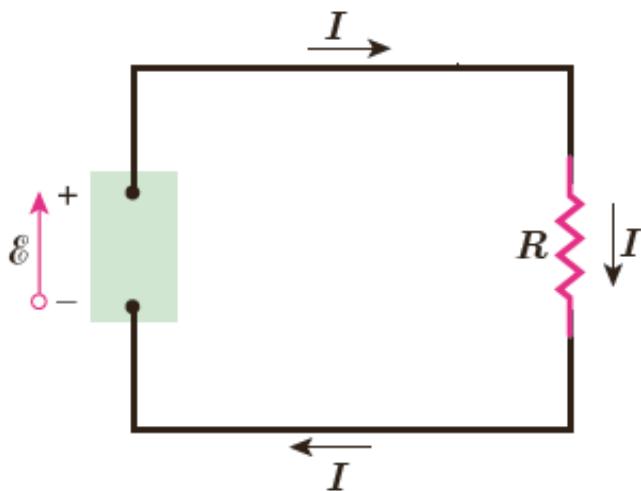

ابتدا قانون حلقه را در جهت ساعتگرد برای مدار مقابل می‌نویسیم.


$$\varepsilon - IR = \cdot \quad \text{ضرب می‌کنیم.}$$

$$\varepsilon q - RI^2 t = \cdot \quad \rightarrow \quad \varepsilon q = RI^2 t$$

در این رابطه،  $\varepsilon q$  مقدار کاری است که مولدروی بار  $q$  انجام می‌دهد تا در مولد از پتانسیل کمتر به پتانسیل بیشتر منتقل شود و  $t$  مقدار انرژی مصرفی در مقاومت به ازای عبوربار  $q$  از آن است. در واقع انرژی داده شده به مدار (کار) با انرژی مصرفی آن برابر است که این همان پایستگی انرژی می‌باشد.

در شکل روبرو، سه مقاومت به همراه یک آمپرسنج به صورت متوالی به یک باتری وصل شده اند و مقاومت آمپرسنج صفر است (آمپرسنج آرمانی) اگر مقاومت معادل مقاومت های  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  برابر با  $13\Omega$  باشد:

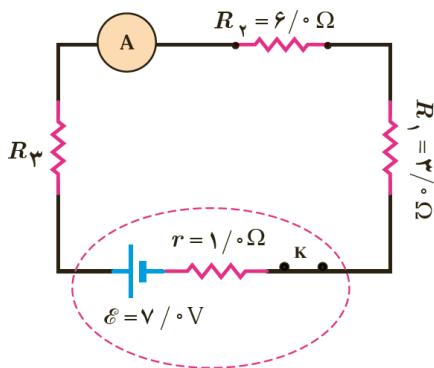الف) مقاومت  $R_3$  چقدر است؟ ب) جریانی را که آمپرسنج نشان می دهد به دست آورید.  
پ) نشان دهید توان خروجی باتری با مجموع توان های مصرفی مقاومت های  $R_1$ ،  $R_2$  و  $R_3$  در مدار برابر است.



پاسخ:


$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \rightarrow 13 = 3 + 2 + R_3 \rightarrow R_3 = 8\Omega \quad \text{(الف)}$$

$$I = \frac{E}{R_T + r} \rightarrow I = \frac{4}{13 + 1} \rightarrow I = 0.3A \quad \text{(ب)}$$

$$P_{\text{مولد}} = EI - rI^2 = 4 \times 0.3 - 1 \times 0.3^2 = 1.08W \quad \text{(پ)}$$

$$P_{\text{مقاومت}} = RI^2 \left\{ \begin{array}{l} P_1 = 3 \times 0.3^2 = 0.81W \\ P_2 = 2 \times 0.3^2 = 0.18W \\ P_3 = 8 \times 0.3^2 = 1.44W \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} 0.81 + 0.18 + 1.44 = 2.43W \rightarrow P_{\text{مولد}} = P_1 + P_2 + P_3 \end{array} \right.$$

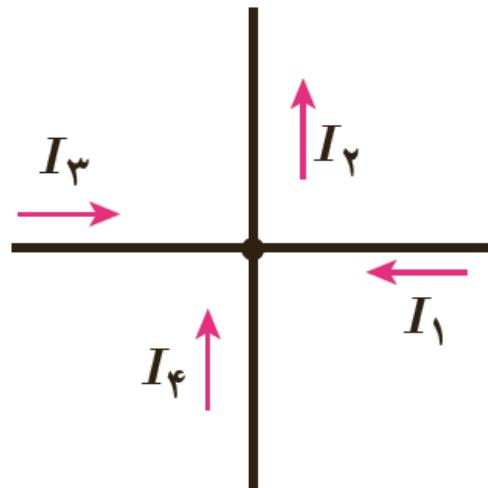برای نقطه انشعاب نشان داده شده در شکل، رابطه بین جریان ها را بنویسید.




پاسخ:

بر اساس قانون گره مجموع جریان های ورودی به گره ( $I_1 + I_3 + I_4$ ) با مجموع جریان های خروجی از گره ( $I_2$ ) برابر است.

$$I_1 + I_3 + I_4 = I_2$$

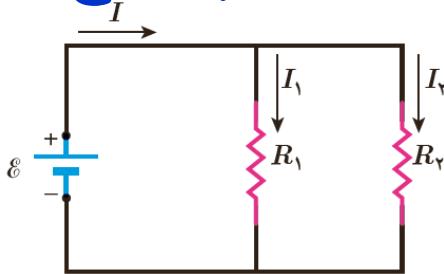
مداری مانند مدار مثال ۱۲-۲ (در شکل رو به رو، یک باتری آرمانی اختلاف پتانسیل  $V = 12V$  به دو سر مقاومت های  $R_1 = 4\Omega$  و  $R_2 = 6\Omega$  اعمال می کند) بیندید و در هر شاخه آن، یک آمپرسنج قرار دهید. با خواندن آمپرسنج ها، رابطه بین جریان ها را بررسی کنید.




$$R = \frac{V}{I} \rightarrow I = \frac{V}{R} \left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{12}{4} = 3A \quad \text{آمپرسنج اول} \\ I_2 = \frac{12}{6} = 2A \quad \text{آمپرسنج دوم} \end{array} \right. \rightarrow I_1 + I_2 = 5A$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{2+3}{12} \rightarrow R_T = 2.4\Omega$$
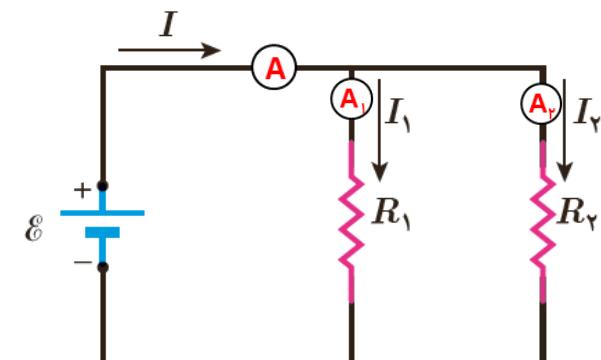
$$I_T = \frac{V}{R_T} \rightarrow I_T = \frac{12}{2.4} \rightarrow I_T = 5A \quad \text{آمپرسنج اصلی}$$



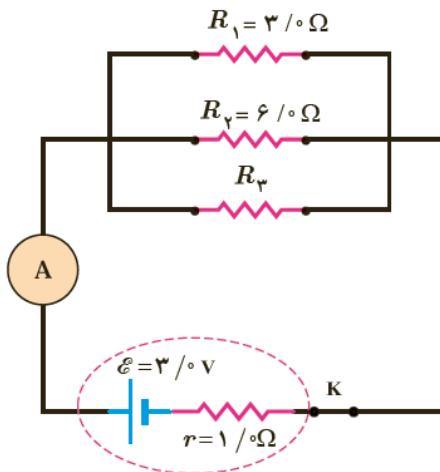در شکل رو به رو سه مقاومت موازی به همراه یک آمپرسنج آرمانی به دو سر یک باتری وصل شده اند. اگر مقاومت معادل این ترکیب  $16\Omega$  باشد،  
 (الف) مقاومت  $R_3$  چقدر است؟  
 (ب) جریانی که آمپرسنج نشان می دهد را به دست آورید.



پاسخ:


(الف)

$$\frac{1}{16} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{R_3} \rightarrow \frac{1}{16} = \frac{1}{2} + \frac{1}{R_3} \rightarrow \frac{1}{R_3} = \frac{5}{8} - \frac{4}{8} \rightarrow R_3 = 8\Omega$$

(ب)

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_T + r} \rightarrow I = \frac{3}{1/6 + 1} \rightarrow I = 1/15 \text{ A}$$

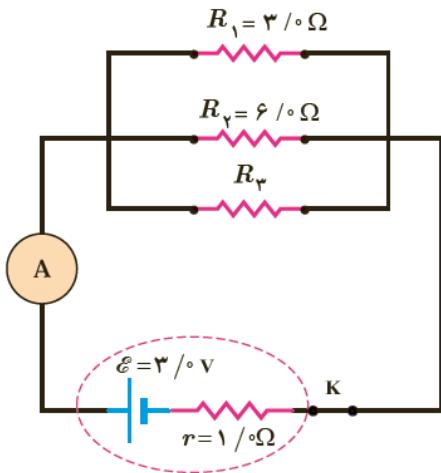در شکل رو به رو سه مقاومت موازی به همراه یک آمپرسنجر آرمانی به دو سر یک باتری وصل شده اند. اگر مقاومت معادل این ترکیب  $16\Omega$  باشد، پ) نشان دهید توان خروجی باتری با مجموع توان های مصرفی مقاومت های  $R_1$ ,  $R_2$  و  $R_3$  برابر است.



$$V = \varepsilon - rI = 3 - 1 \times 1 / 15 = 1 / 15 V$$


$$P_{\text{مولد}} = \varepsilon I - rI^2 = 3 \times 1 / 15 - 1 \times 1 / 15^2 \approx 2 / 13 W$$

$$P_{\text{مقاومت}} = RI^2 \left\{ \begin{array}{l} P_1 = 3 \times . / 62^2 = 1 / 15 W \\ P_2 = 6 \times . / 3^2 = . / 54 W \\ P_3 = 1 \times . / 23^2 \approx . / 42 W \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{1 / 15}{3} \approx . / 62 A \\ I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{1 / 15}{6} \approx . / 3 A \\ I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{1 / 15}{1} \approx . / 23 A \end{array} \right.$$



$$1 / 15 + . / 54 + . / 42 = 2 / 11 W \rightarrow P_{\text{مولد}} = P_1 + P_2 + P_3$$

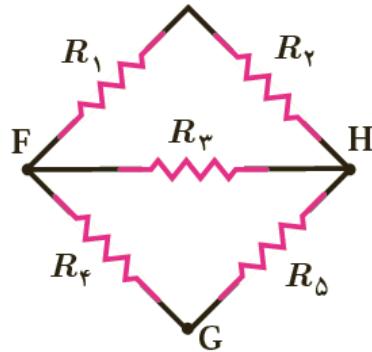علت بوجود آمدن اختلاف ناچیز، گرد کردن اعداد اعشاری است.




شکل روبرو پنج مقاومت ۸ اهمی را نشان می دهد.  
الف) مقاومت معادل بین نقطه های F و H چقدر است؟

پاسخ:

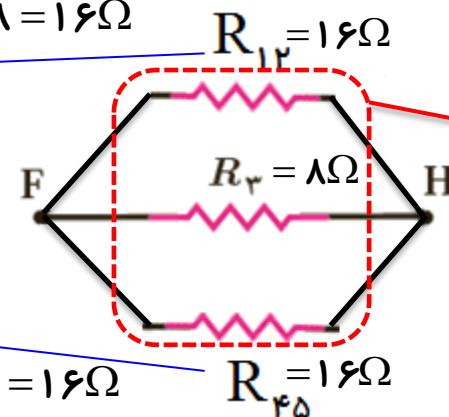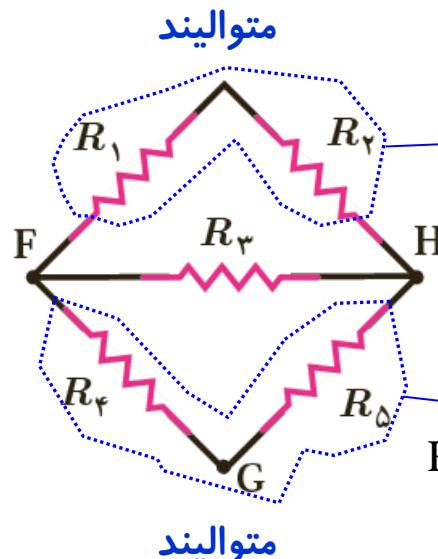

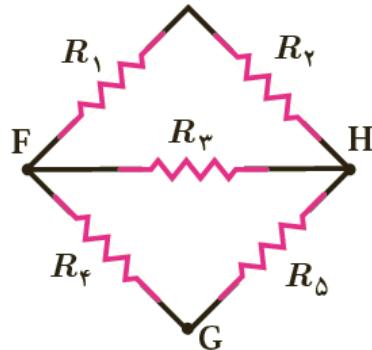
$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{16} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda} \rightarrow R_T = 4\Omega$$



شکل روبرو پنج مقاومت اهمی را نشان می دهد.  
ب) مقاومت معادل بین نقطه های F و G چقدر است؟

پاسخ:

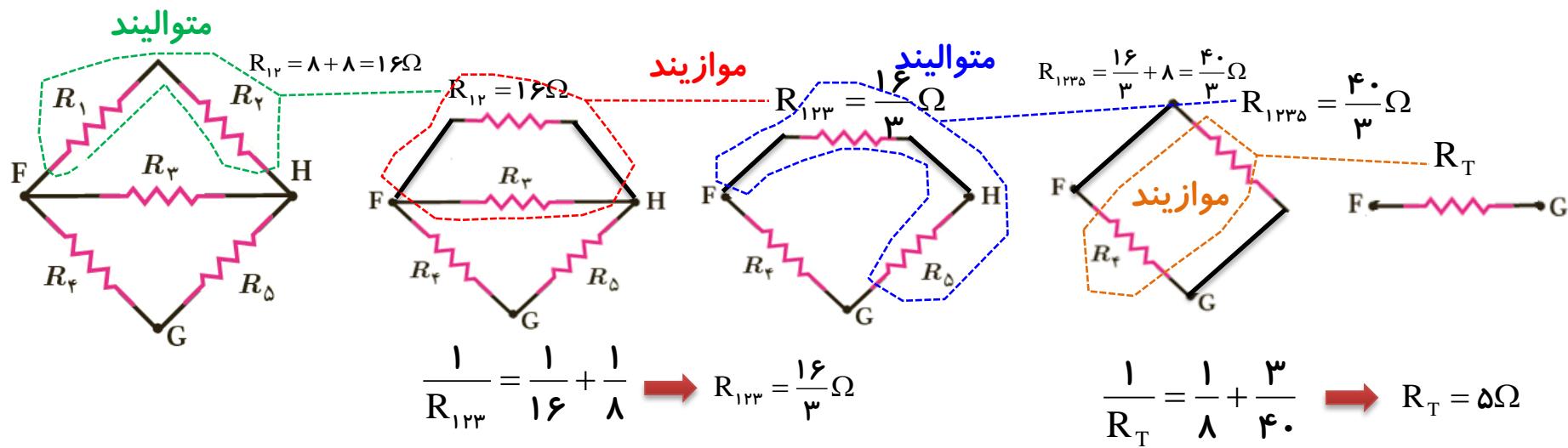

## ۱- در کدام یک از شکل های زیر، لامپ روشن می شود؟




پاسخ:

لامپ مدار الف، در مسیر عبور جریان مدار قرار ندارد. پس خاموش می ماند.

لامپ مدار ب، جریانی در مدار ایجاد نمی شود. چون مسیر بسته ای برای عبور جریان نداریم، پس خاموش می ماند.

لامپ مدار پ، روشن می شود، زیرا به دوسر لامپ اختلاف پتانسیل متصل است و جریان الکتریکی نیاز از فیلامن لامپ می گذرد.

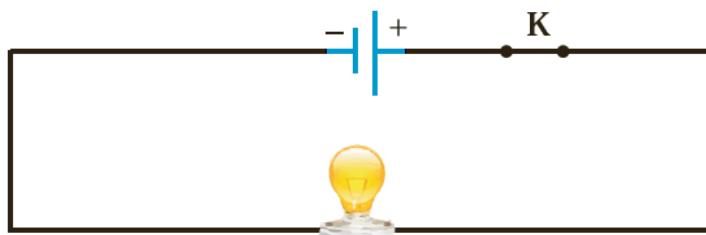۳- در مدار شکل زیر اختلاف پتانسیل دو سر لامپ  $4V$  و مقاومت آن  $5\Omega$  است.  
در مدت ۵ دقیقه چه تعداد الکترون از لامپ می گذرد؟



$$V = 4V$$

$$R = \frac{V}{I} \rightarrow I = \frac{4}{5} = .8A$$

$$R = 5\Omega$$

$$t = 5 \times 60 = 300s$$


$$n = ?$$

$$e = 1/1.6 \times 10^{-19} C$$


$$\left. \begin{array}{l} I = \frac{q}{t} \\ q = ne \end{array} \right\} I = \frac{ne}{t} \rightarrow n = \frac{It}{e} = \frac{.8 \times 300}{1/1.6 \times 10^{-19}} \rightarrow n = 1/5 \times 10^{21}$$

پاسخ:

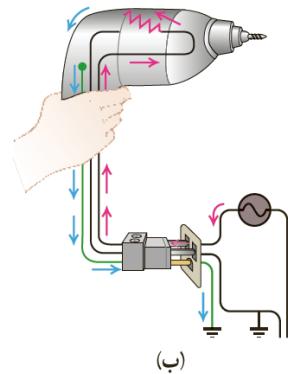۳- بررسی کنید اگر متّه برقی (دریل) معیوب شکل های زیر را با دوشاخه (شکل الف) یا سه شاخه (شکل ب) به پریز وصل کنیم، چه رخ می دهد؟



شخص دچار برق گرفتگی نمی شود.

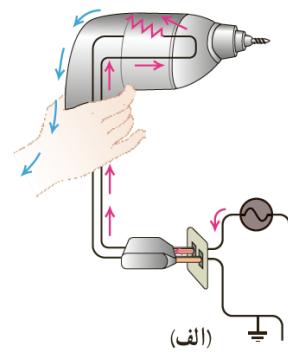

شخص دچار برق گرفتگی می شود.

در متّه معیوب اگر روکش عایق یکی از سیم ها از بین رفته باشد و با بدنه اتصال داشته باشد کسی که به آن دست می زند دچار برق گرفتگی می شود اما اگر متّه سیم اتصال به زمین داشته باشد جریان الکتریکی به جای عبور از بدنه شخص از اتصال به زمین (سیم ارت) عبور می کند و دیگر شخص دچار برق گرفتگی نمی شود. (چون مقاومت این سیم در مقایسه با مقاومت بدنه شخص خیلی کمتر است)

۴- آذربخش مثالی جالب از جریان الکتریکی در پدیده های طبیعی است. در یک آذربخش نوعی  $L = 1 \times 10^9 \text{ A} \cdot \text{s}$  انرژی تحت اختلاف پتانسیل  $V = 5 \times 10^7 \text{ V}$  در بازه زمانی  $t = 2 \text{ s}$  آزاد می شود. با استفاده از این اطلاعات (الف) مقدار بار کل منتقل شده بین ابر و زمین، (ب) جریان متوسط در یک یورش آذربخش و (پ) توان الکتریکی آزاد شده در  $P = ?$  را به دست آورید.

پاسخ:

$$\left. \begin{array}{l} \Delta U = 1 \cdot 10^9 \text{ J} \\ \Delta V = 5 \times 10^7 \text{ V} \end{array} \right\} \quad \Delta U = \Delta q \cdot \Delta V \rightarrow \Delta q = \frac{\Delta U}{\Delta V} \rightarrow \Delta q = \frac{1 \cdot 10^9}{5 \times 10^7} = 2 \cdot C \quad (\text{الف})$$


$$\left. \begin{array}{l} \Delta t = 2 \text{ s} \\ \Delta q = ? \end{array} \right\} \quad \bar{I} = \frac{\Delta q}{\Delta t} \rightarrow \bar{I} = \frac{2}{2} = 1 \cdot 0 \cdot A \quad (\text{ب})$$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{I} = ? \\ P = ? \end{array} \right\} \quad P = \frac{\Delta U}{\Delta t} \rightarrow P = \frac{1 \cdot 10^9}{2} = 5 \times 10^8 \text{ W} \quad (\text{پ})$$

## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۵- در آزمایش تحقیق قانون اهم، نتایج جدول زیر به دست آمده است. نمودار ولتاژ بر حسب جریان را رسم کنید و با فرض ثابت ماندن دما تعیین کنید در چه محدوده ای رفتار این مقاومت از قانون اهم پیروی می کند.


شماره آزمایش	عدد ولتسنج (V)	عدد آمپرسنج (A)
۱	۰	۰
۲	۱/۶	۰/۱۶
۳	۴/۴	۰/۴۳
۴	۷/۰	۰/۶۸
۵	۹/۰	۰/۷۲
۶	۱۰/۰	۰/۷۵

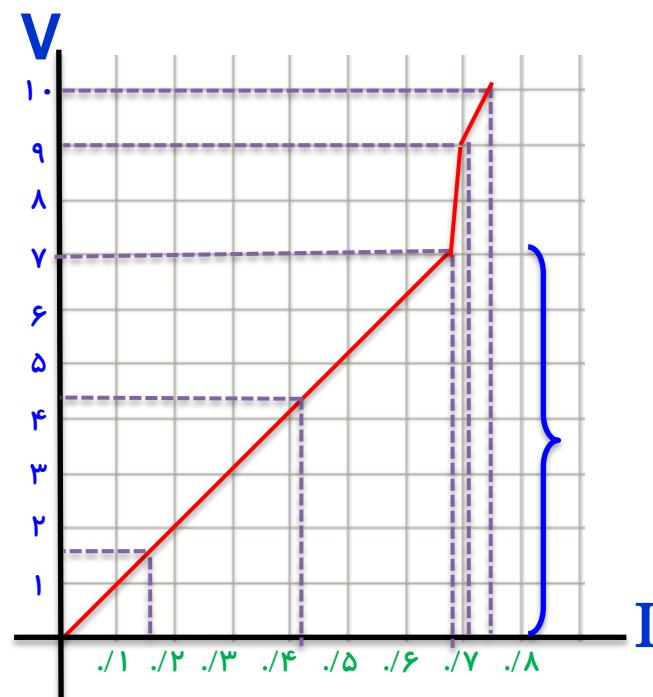

پاسخ:

در محدوده ولتاژ ۰ تا ۷ ولت
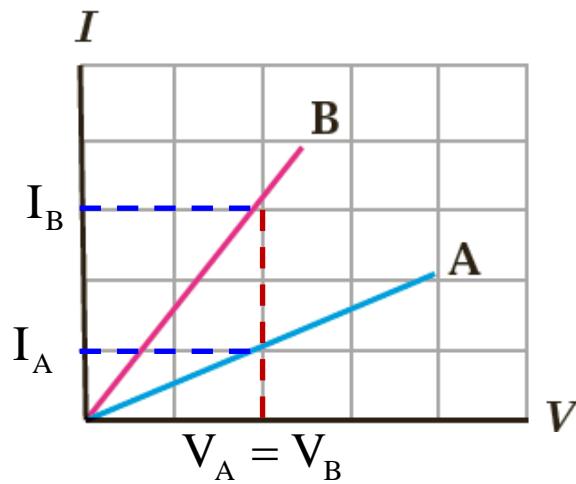
## ۶- شکل زیر نمودار $V$ - $I$ را برای دو رسانای A و B نشان می دهد. مقاومت کدامیک بیشتر است؟ چرا؟



پاسخ:

$$\left. \begin{array}{l} V_A = V_B \\ I_B > I_A \\ R \propto \frac{1}{I} \end{array} \right\} R_A > R_B \rightarrow m \propto \frac{1}{R}$$

به ازای ولتاژ ثابت، جریان عبوری از رسانای A کمتر از رسانای B می باشد، و چون مقاومت با جریان رابطه عکس دارد، پس مقاومت A بیشتر از مقاومت B است.

در نمودار  $V$ - $I$  هر چه شبی نمودار کمتر باشد. مقاومت رسانا بیشتر خواهد بود.

۷- دو رسانای فلزی از یک ماده ساخته شده اند و طول یکسانی دارند. رسانای A سیم توپری به قطر ۱ mm است. رسانای B لوله ای توخالی به شعاع خارجی ۲mm و شعاع داخلی ۱ mm است. مقاومت رسانای A چند برابر مقاومت رسانای B است؟

$$L_A = L_B$$

$$\rho_A = \rho_B$$

$$r_A = .5\text{ mm}$$


$$r_{B2} = 2\text{ mm}$$

$$r_{B1} = 1\text{ mm}$$

$$\frac{R_A}{R_B} = ?$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow R \propto \frac{1}{A}$$
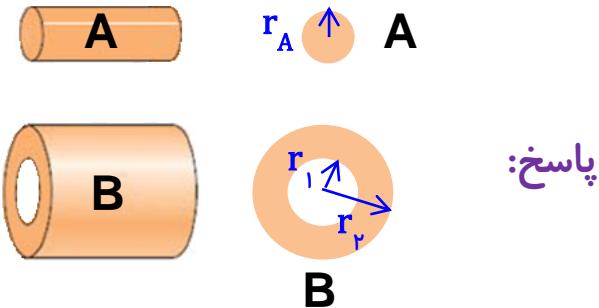
$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{A_{B2} - A_{B1}}{A_A} \rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{\pi r_{B2}^2 - \pi r_{B1}^2}{\pi r_A^2} = \frac{2^2 - 1^2}{.5^2} = \frac{4 - 1}{.25} = 12$$



## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۸- در ماشین های چمن زنی برقی برای مسافت های حداقل تا ۳۵m از سیم های مسی نمره ۰ ( قطر ۰/۱۳cm ) و برای مسافت های طولانی تراز سیم های ضخیم تر نمره ۱۶ ( قطر ۰/۰۸cm ) استفاده می کنند تا بدین ترتیب مقاومت سیم را تا آنجا که ممکن است کوچک نگه دارند.

الف) مقاومت یک سیم ۳۰ متری ماشین چمن زنی چقدر است؟ ب) مقاومت یک سیم ۷۰ متری ماشین چمن زنی چقدر است؟ ( دمای سیم ها را ۲۰°C در نظر بگیرید ).

$$r_1 = \frac{./\cdot 8\text{cm}}{2} = ./\cdot 4\text{cm}$$

$$L_1 = 30\text{m}$$

$$R_1 = ?$$

$$r_2 = \frac{./\cdot 13\text{cm}}{2} = ./\cdot 65\text{cm}$$

$$L_2 = 70\text{m}$$

$$R_2 = ?$$



$$\rho = 1/69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$$

پاسخ:

$$R_1 = 1/69 \times 10^{-8} \times \frac{30}{3/14 \times (./\cdot 4 \times 10^{-2})^2} = \frac{1/69 \times 30 \times 10^{-8}}{5 \times 10^{-7}} \approx 1\Omega$$

$$R_2 = 1/69 \times 10^{-8} \times \frac{70}{3/14 \times (./\cdot 65 \times 10^{-2})^2} = \frac{1/69 \times 70 \times 10^{-8}}{1/3 \times 10^{-6}} \approx 1.89\Omega$$

۹- مقاومت رشته درونی یک برشته کن (توستر) که از جنس نیکروم است، در حالت روشن (دما $120^{\circ}\text{C}$ ) برابر  $44\Omega$  است. مقاومت این رشته در دمای  $100^{\circ}\text{C}$  چقدر است؟ (از تغییر طول و قطر رشته در اثر تغییر دما چشم پوشی شود)

$$\alpha = 4 \times 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \theta_r = 120^{\circ}\text{C} \\ R_r = 44\Omega \\ \theta_i = 20^{\circ}\text{C} \\ R_i = ? \\ \alpha = 4 \times 10^{-3} \frac{1}{^{\circ}\text{C}} \end{array} \right\}$$

$$R_r = R_i(1 + \alpha \Delta \theta)$$

$$44 = R_i(1 + 4 \times 10^{-3} \times 118)$$

$$44 = R_i(1 + . / 472)$$

$$44 = 1 / 472 R_i$$


$$R_i \approx 29 / 9 \Omega$$

پاسخ:

پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۰- شکل زیر یک مشابهت سازی مکانیکی برای درک مقاومت و نیروی حرکة الکتریکی را نشان می دهد که در آن بر سطح شیب داری میخ هایی تعبیه شده و تیله ها از ارتفاع بالای سطح شیب دار رها می شوند و سپس دوباره به بالای سطح شیب دار بازگردانده می شوند.

این مشابهت سازی مکانیکی را توجیه کنید.

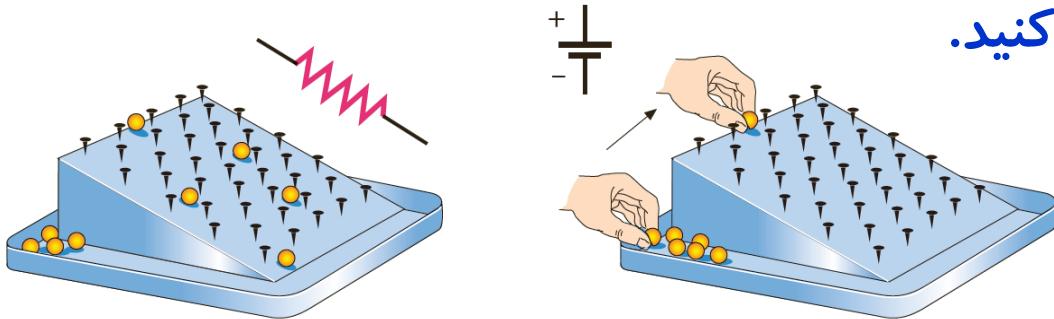

پاسخ:

کاری که ما برای بالای بردن گلوله ها انجام می دهیم، همانند کار نیروی حرکة مولد برای انتقال بار الکتریکی از یک پایانه مولد به پایانه دیگر و سطح شیبدار هم همانند مدار الکتریکی است. در یک مسیر رفت تمام انرژی که ما به گلوله دادیم یا مولد به الکترونها داده است، به علت مقاومت میخ یا مقاومت اتم ها در برابر الکترونها از بین رفته و به پایین سطح شیبدار می رسد، در مرحله بعد باز هم این عمل تکرار می شود.


پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۱۱- اختلاف پتانسیل دو سر باتری خودروهای سواری برابر ۱۲ ولت است. اگر هشت باتری قلمی ۵/۱ ولتی را به طور متوالی به یکدیگر وصل کنیم، اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه آنها نیز برابر ۱۲ ولت می شود. توضیح دهید چرا در خودروها به جای باتری خودرو از هشت باتری قلمی استفاده نمی شود.

پاسخ:

برای روشن شدن خودرو نیاز به جریان زیاد است که باتری های قلمی چون مقاومت داخلی زیادی دارند نمی توانند جریان لازم برای استارت خودرو را تامین کنند به عبارت دیگر، با اینکه نیروی محرکه مجموعه باتری ها ۷ ۱۲ است، ولی به دلیل افزایش مقاومت داخلی، جریان عبوری کاهش می یابد و استارت خوردن خودرو دچار مشکل می شود.

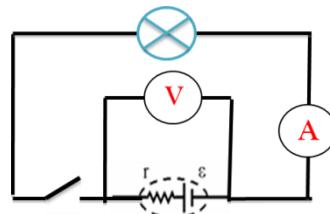۱۲- یک باتری را در نظر بگیرید که وقتی به مدار بسته نیست پتانسیل دوسرش برابر ۱۲ است. وقتی یک مقاومت  $\Omega$  به این باتری بسته شود، اختلاف پتانسیل دو سر باتری به  $10/9$  کاهش می یابد. مقاومت داخلی باتری چقدر است؟



پاسخ:

$$I_1 = \bullet$$

$$V_1 = 12V$$

$$V_1 = \varepsilon - r I_1 \quad \rightarrow \quad V_1 = \varepsilon = 12V$$

$$R = 12\Omega$$

$$V_r = 10/9V$$


$$V_r = RI_r \rightarrow 10/9 = 12 \cdot I_r \rightarrow I_r = \frac{10/9}{12} = 1/0.9A$$

$$r = ?$$

$$V_r = \varepsilon - rI_r \rightarrow 10/9 = 12 - r \times 1/0.9 \rightarrow r \times 1/0.9 = 1/1 \rightarrow r \approx 1\Omega$$

$$I_r = ?$$
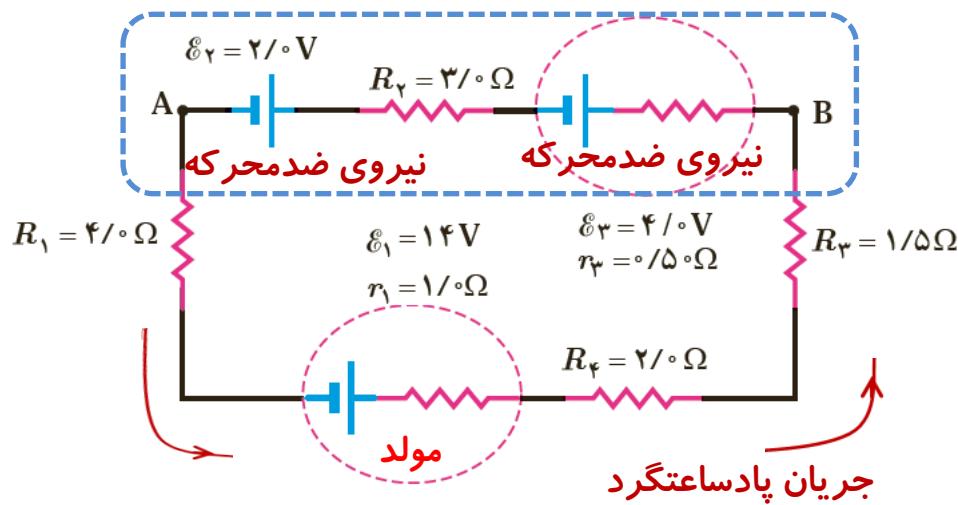
## ۱۳- در مدار شکل زیر جریان در مدار و اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B را محاسبه کنید.



$$\text{نیروی ضدمحركه } \epsilon_1 > \epsilon_2 + \epsilon_3$$

$$14 > 2 + 4$$

$$I = \frac{\sum \epsilon - \sum \epsilon'}{\sum R + \sum r} \rightarrow I = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2 - \epsilon_3}{(r_1 + r_3 + R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} \rightarrow I = \frac{14 - 2 - 4}{(1 + 0.5 + 4 + 3 + 1/5 + 2)} = \frac{8}{12} \rightarrow I = 0.66\text{ A}$$

برای پیدا کردن اختلاف پتانسیل دو نقطه درجهت ساعتگرد از نقطه A به نقطه B بررسی می کنیم.

$$V_A + \epsilon_2 + R_2 I + \epsilon_3 + r_3 I = V_B \rightarrow V_A + 2 + 3 \times 0.66 + 0.5 \times 0.66 = V_B \rightarrow V_A + 8/31 = V_B$$


$$V_B - V_A = 8/31\text{ V}$$

## ۱۴- در شکل زیر

- الف) اختلاف پتانسیل دو سر مولدها را به دست آورید.  
 ب) پتانسیل نقطه A را تعیین کنید.

پاسخ:

(الف)

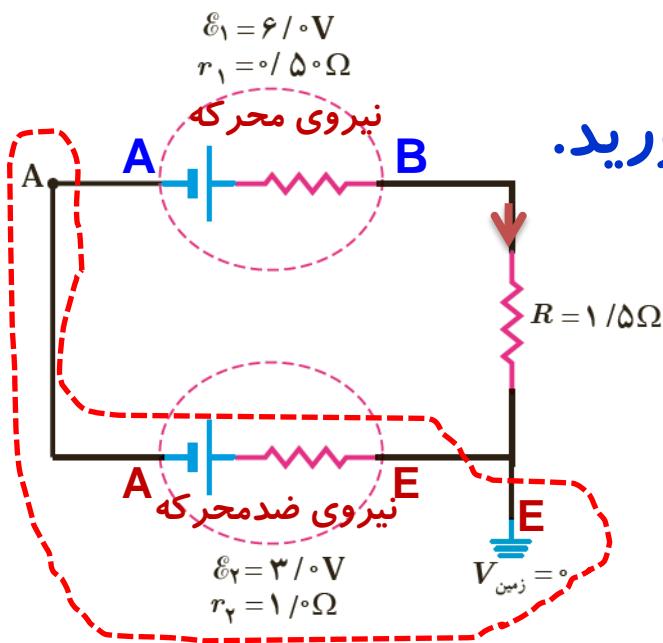نیروی ضدحرکه  $\epsilon_2$  نیروی حرکه  $\epsilon_1$ 

$$I = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{(r_1 + r_2 + R)} \rightarrow I = \frac{6 - 3}{(0.5 + 1 + 1/5)} \rightarrow I = 1A$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_A + \epsilon_1 - r_1 I = V_B \rightarrow V_B - V_A = \epsilon_1 - r_1 I \rightarrow V_B - V_A = 6 - 0.5 \times 1 = 5.5V \\ V_A + \epsilon_2 + r_2 I = V_E \rightarrow V_E - V_A = \epsilon_2 + r_2 I \rightarrow V_E - V_A = 3 + 1 \times 1 = 4V \end{array} \right.$$

اختلاف پتانسیل دو سر مولد ۱

اختلاف پتانسیل دو سر مولد ۲

ب) برای پیدا کردن پتانسیل نقطه A درجهت پاد ساعتگرد از نقطه E بررسی می کنیم.

$$V_A + 3 + 1 \times 1 = V_E \rightarrow V_A + 4 = 0 \rightarrow V_A = -4V$$

۱۵- دو لامپ رشتہ ای در اختیار داریم که جنس و طول رشتہ آنها یکسان است، ولی رشتہ لامپ B ضخیم تراز رشتہ لامپ A است. وقتی لامپ ها به ولتاژ یکسانی وصل شوند، کدام لامپ پر نور تر خواهد بود و چرا؟

$$\rho_1 = \rho_1$$

$$L_1 = L_r$$

$$A_B > A_A$$

$$\frac{P_B}{P_A} = ?$$

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow \frac{R_A}{R_B} = \frac{A_B}{A_A} > 1 \rightarrow R_A > R_B$$

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow \frac{P_B}{P_A} = \frac{R_A}{R_B} > 1 \rightarrow P_B > P_A$$

پاسخ:

چون مقطع رشتہ لامپ B ضخیم تراست، پس مقاومتش کمتر بوده و با وصل کردن این دو لامپ، به ولتاژ یکسان و با توجه به اینکه توان با مقاومت رابطه عکس دارد، در نتیجه توان لامپ B بیشتر بوده و نور لامپ B بیشتر خواهد بود.

## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۱۶- بر روی وسیله های الکتریکی، اعداد مربوط به ولتاژ و توان نوشته می شود.  
برای دو وسیله زیر، الف) سیم های اتصال به برق آنها باید بتوانند حداقل چه جریانی را از خود عبور دهد؟ ب) مقاومت الکتریکی هر وسیله در حالت روشن چقدر است؟



اتو برقی، ۸۵۰W، ۲۲۰V



کتری برقی، ۲۴۰۰W، ۲۲۰V

پاسخ:

$$P = VI \rightarrow I = \frac{P}{V} \left\{ \begin{array}{l} \text{کتری} \\ \text{اتو} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} I_1 = \frac{2400}{220} \\ I_2 = \frac{850}{220} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} I_1 = 10/9A \\ I_2 = 3/86A \end{array}$$
الف)

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow R = \frac{V^2}{P} \left\{ \begin{array}{l} \text{کتری} \\ \text{اتو} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} R_1 = \frac{220^2}{2400} \\ R_2 = \frac{220^2}{850} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} R_1 \approx 20/17\Omega \\ R_2 \approx 56/94\Omega \end{array}$$
ب)

۱۷- لامپ یک چراغ قوه معمولی با ولتاژ ۹/۲ کارمی کند. و در این حالت جریان ۳A/۰ از آن می گذرد. اگر مقاومت رشته تنگستنی این لامپ در دمای اتاق (۲۰°C) برابر ۱Ω است، دمای این رشته وقتی که لامپ روشن است، چقدر می شود؟

$$\alpha = .0045 \frac{1}{\text{C}}$$



پاسخ:

$$V = ۹/۲ V$$

$$I = .3 A$$

$$\theta_i = 20^\circ C$$

$$R_i = 1/1 \Omega$$

$$\theta_r = ?$$

$$\alpha = .0045 \frac{1}{\text{C}}$$


$$R_r = \frac{V}{I} \rightarrow R_r = \frac{۹/۲}{.3} \approx ۶.۷ \Omega$$

$$\Delta R = R_i \alpha \Delta \theta \rightarrow \Delta \theta = \frac{\Delta R}{R_i \Delta \theta} = \frac{۶.۷ - ۱/۱}{.0045 \times ۱/۱} = ۱۷۳۱^\circ C$$

$$\theta_r = \theta_i + \Delta \theta \rightarrow \theta_r = 20 + 1731 \rightarrow \theta_r = 1751^\circ C$$
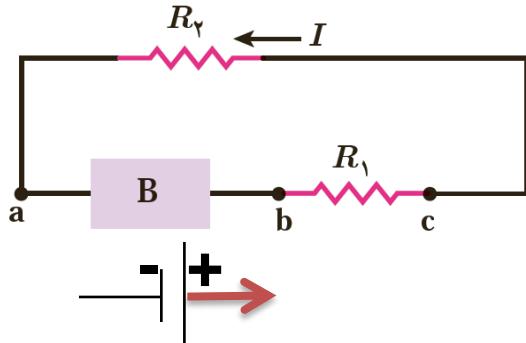
## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۱۸- شکل زیر جریان  $I$  را در یک مدار تک حلقه ای با باتری  $B$  و مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  (و سیم هایی با مقاومت ناچیز) نشان می دهد. الف) قطب های پایانه های  $B$  را مشخص کنید. در نقاط  $a$ ،  $b$  و  $c$ ، ب) بزرگی جریان، پ) پتانسیل الکتریکی و ت) انرژی پتانسیل الکتریکی حامل های بار مثبت را به گونه ای مرتب کنید که بیشترین مقدار در ابتدا باشد.



پاسخ:

الف) در مدار الکتریکی تک حلقه ای، جریان الکتریکی از پایانه مثبت، به طرف پایانه منفی می باشد

$$\left. \begin{array}{l} V_a = V_- \\ V_b = V_+ \end{array} \right\}$$

ب) در یک مدار تک حلقه ای بار الکتریکی که در واحد زمان از نقاط  $a$ ،  $b$  و  $c$  می گذرند، برابرند.  $I_b = I_c = I_a$

پ) درجهت جریان، پتانسیل الکتریکی کاهش می یابد.  $V_b > V_c > V_a$

ت) انرژی پتانسیل الکتریکی متناسب با پتانسیل الکتریکی است. بنابراین داریم:  $U_b > U_c > U_a$

۱۹- تلویزیون و یکی از لامپ های خانه خود را در نظر بگیرید و فرض کنید که هر کدام روزی ۸ ساعت با اختلاف پتانسیل ۲۰۰ ولت روشن باشد.  
 الف) انرژی الکتریکی مصرفی هر کدام در یک دوره یک ماهه (۳۰ روز) چند است؟ (توان مصرفی هر وسیله را از روی آن بخوانید)

پاسخ:

$$\left\{ \begin{array}{l} P_1 = ۲۰۰W = ./ ۲kW \\ P_2 = ۱۰۰W = ./ ۱kW \\ V = ۲۲۰V \\ t = ۸h \\ U_{\text{ماه}} = ? \end{array} \right.$$

$$U_{\text{ماه}} = Pt_{\text{ماه}}$$

تلویزیون

$$U_{\text{ماه}} = ./ ۲ \times ۸ \times ۳۰ = ۴۸Kwh$$

در هر شب آن روز

لامپ

$$U_{\text{ماه}} = ./ ۱ \times ۸ \times ۳۰ = ۲۴Kwh$$

۱۹-ب) بهای برق مصرفی هر کدام از قرار هر کیلووات ساعت ۰.۵ تومان در یک دوره یک ماهه چقدر می شود؟



پاسخ:

$$U_{\text{ماه}} = ۴۸ \text{ Kwh}$$

تلوزیون

$$U_{\text{یک لامپ}} = ۲۴ \text{ Kwh}$$

یک لامپ

$$\text{بهای برق مصرفی} = ۴۸ \text{ Kwh} \times \frac{\text{تومان} \cdot ۰.۵}{\text{۱ Kwh}} = \text{تومان} \cdot ۰.۳۶$$

تلوزیون

$$\text{بهای برق مصرفی ماهیانه} = ۲۴ \text{ Kwh} \times \frac{\text{تومان} \cdot ۰.۵}{\text{۱ Kwh}} = \text{تومان} \cdot ۱۲$$

یک لامپ


$$۱ \text{ Kwh} \cong \text{تومان} \cdot ۰.۵$$

۱۹-) اگر در شهر شما هر خانه یک لامپ ۱۰۰ وات اضافی را به مدت ۳ ساعت در شب روشن کند، در طول یک ماه تقریباً چند کیلووات ساعت انرژی الکتریکی اضافی مصرف می شود؟

پاسخ:

$$\left\{
 \begin{array}{l}
 P = 100 \text{W} = . / 1 \text{kW} \quad \text{برای یک خانه} \quad U_{\text{ماه}} = Pt_{\text{ماه}} \\
 t_{\text{کل}} = 3 \times 3 \cdot h = 9 \cdot h \quad U_{\text{ماه}} = . / 1 \times 9 \cdot h = 9 \text{KWh} \\
 \text{تعداد خانه} \quad \text{برای یک شهر} \quad U_{\text{کل}} = 20,000 \times 9 = 180,000 \text{KWh} \\
 U_{\text{ماه}} = ?
 \end{array}
 \right.$$

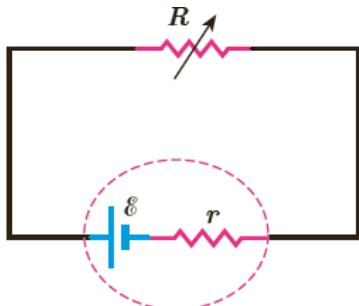۲۰- در شکل زیر، الف) نیروی محرکه الکتریکی و مقاومت داخلی منبع را که توان خروجی آن به ازای  $I_1 = 5A$  برابر  $P_1 = 9W$  و به ازای  $I_r = 7A$  برابر  $P_r = 12.6W$  است، محاسبه کنید.



$$I_1 = 5A$$

$$P_1 = 9/5W$$

$$I_r = 7A$$

$$P_r = 12.6W$$

$$\epsilon = ?$$

$$r = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} V = \epsilon - rI \\ P = VI \end{array} \right\} \frac{P}{I} = \epsilon - rI$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{9/5}{5} = \epsilon - 5r \\ \frac{12.6}{7} = \epsilon - 7r \end{array} \right\} \times (-1) \quad \left. \begin{array}{l} \epsilon - 5r = 1/9 \\ \epsilon - 7r = 1/18 \end{array} \right.$$

$$2r = .1 \rightarrow r = \frac{.1}{2} = .05\Omega$$

$$\left. \begin{array}{l} \epsilon - 5 \times .05 = 1/9 \\ r = .05\Omega \end{array} \right\} \epsilon = .25 + 1/9 = 2/15\Omega$$

پاسخ:



## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۲۰- در شکل زیر، الف) نیروی محرکه الکتریکی و مقاومت داخلی منبع را که توان خروجی آن به ازای  $I_1 = 5A$  برابر  $W/5$  و به ازای  $I_2 = 7A$  برابر  $W/6$  است، محاسبه کنید. ب) نمودار اختلاف پتانسیل دو سر باتری بر حسب جریان گذرنده از آن را رسم کنید.

$$\begin{cases} r = ./. 5\Omega \\ \epsilon = 2/15\Omega \\ V = ? \end{cases}$$

$$V = \epsilon - rI$$

$$V = 2/15 - ./. 5I$$

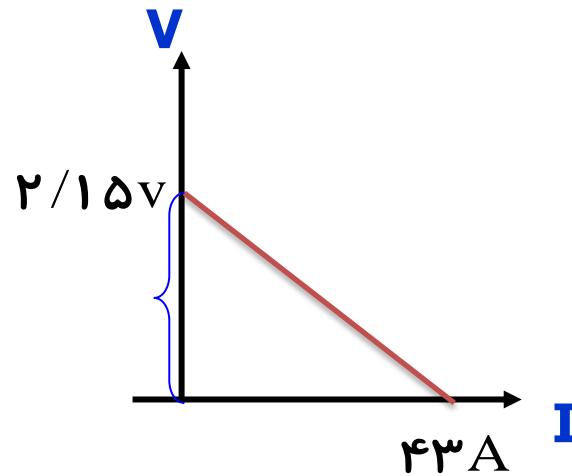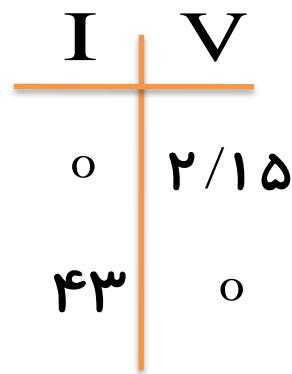

پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۲۱- لامپ های یک درخت زینتی، به طور متواالی متصل شده اند. اگر یکی از لامپ ها بسوزد، چه اتفاقی می افتد؟ به نظر شما چرا همه چراغ های خودرو (چراغ های جلو، عقب و ...) به طور موازی بسته می شوند؟

پاسخ:



در اتصال متواالی وقتی یک لامپ می سوزد، مسیر عبور جریان از آن جزء مدار قطع می شود. و این باعث قطع جریان در کل مدار و خاموش شدن همه لامپ ها می شود.

چراغ های خودرو به طور موازی بسته می شود تا با سوختن یک لامپ همه لامپ ها خاموش نشوند؛ همچنین در اتصال موازی نور لامپ های بیشترین روشنایی دارند؛ زیرا پتانسیل دوسر همه لامپها یکی است، در حالی که در اتصال متواالی، این پتانسیل به نسبت مقاومت هر لامپ تقسیم می شود.

در مدار موازی نور لامپی بیشتر است که توان مصرفی بیشتری دارد .

$$(P \uparrow = \frac{V^r}{R \downarrow})$$

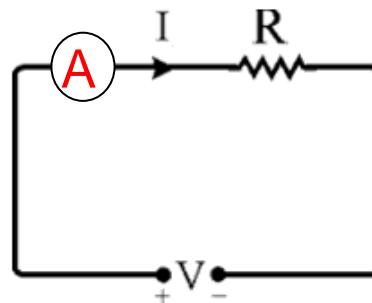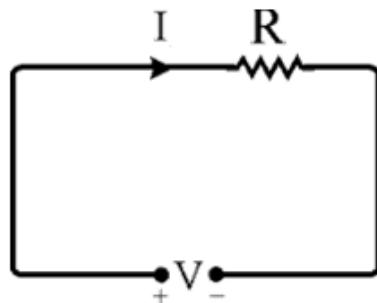
۱۲- مقاومت یک آمپرسنج برای اندازه گیری جریان در یک مدار باید چگونه باشد تا جریان اندازه گیری شده توسط آمپرسنج با جریان قبل از قرار دادن آمپرسنج، نزدیک به هم باشد؟



پاسخ:

مقاومت آمپرسنج باید بسیار ناچیز باشد. اگر آمپرسنج مقاومت داشته در اثر افت پتانسیل در آمپرسنج مقداری از جریان طبق رابطه  $I = \frac{\varepsilon}{(R + R_A + r)}$  تلف شده و دیگر مقدار جریان با حالتی که آمپرسنج در مدار نباشد برابر نیست.

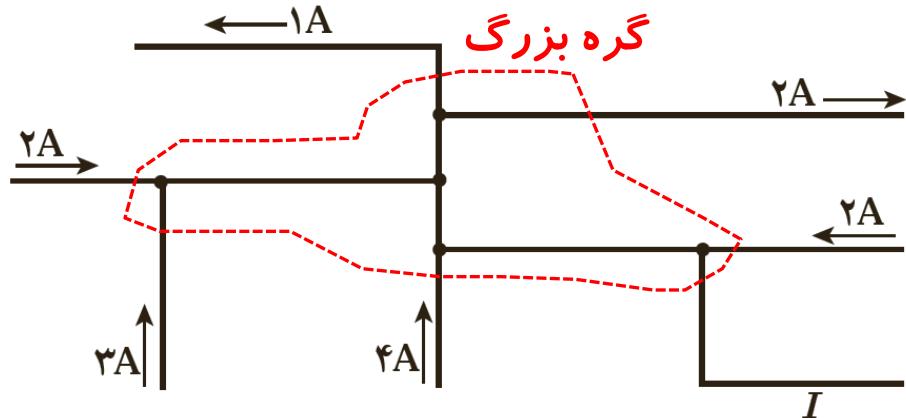۳۳- شکل زیر بخشی از یک مدار را نشان می دهد. بزرگی وجهت جریان  $I$  در سیم پایین سمت راست چیست؟



پاسخ:

جریان **ورودی** به گره را با علامت **ثبت** و جریان **خروجی** از گره را با علامت **منفی** در نظر می گیریم جواب جریان  $I$  اگر مثبت بود ورودی به گره بوده و اگر منفی بدست آمد خروجی از گره خواهد بود.


$$(+3) + (+2) + (+4) + (-1) + (-2) + I = 0$$

$$11 - 3 + I = 0$$

جهت جریان به سمت راست می باشد.  $I = -8A$
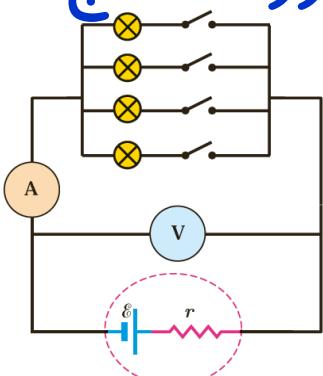
## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۱۴- در شکل روبرو، تعدادی لامپ مشابه به طور موازی به هم متصل شده اند و هر لامپ با کلیدی همراه است. بررسی کنید که با بستن کلیدها یکی پس از دیگری، عدد هایی که آمپرسنج و ولت سنج نشان می دهند، چه تغییری می کند؟



پاسخ:

با بستن هر کلید تعداد مقاومتهای موازی بیشتر شده مقاومت معادل کمتر می شود. موقعي که مقاومت معادل کاهش می یابد، آمپرسنج طبق رابطه  $I = \frac{\epsilon}{R_T + r}$  عدد بیشتری رانشان می دهد.


با افزایش جریان، عددی که ولت سنج نشان می دهد مطابق رابطه  $V = \epsilon - rI$  کاهش می یابد.

## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:


۲۵- دو لامپ با مقاومت مساوی  $R$  را یک بار به طور متواالی وبار دیگر به طور موازی به یکدیگر می بندیم و آنها را هر بار به ولتاژ  $V$  اوصل می کنیم. نسبت توان مصرف شده در حالت موازی به توان مصرف شده در حالت متواالی چقدر است؟

پاسخ:

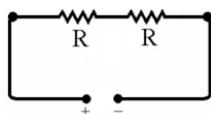با توجه به رابطه توان  $P = \frac{V^2}{R}$  ابتدا مقاومت معادل هر مدار را محاسبه کرده، سپس برهم تقسیم می کنیم






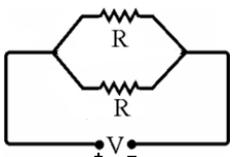
$$R_T = R + R = 2R \rightarrow R_T = 2R$$



$$\frac{1}{R'_T} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} \rightarrow R'_T = \frac{R}{2}$$

$$\left. \begin{aligned} P' &= \frac{V^2}{R'_T} \\ P &= \frac{V^2}{R_T} \end{aligned} \right\} \frac{P'}{P} = \frac{\frac{V^2}{R'_T}}{\frac{V^2}{R_T}} = \frac{R_T}{R'_T} = \frac{2R}{\frac{R}{2}} \rightarrow \frac{P'}{P} = 4$$

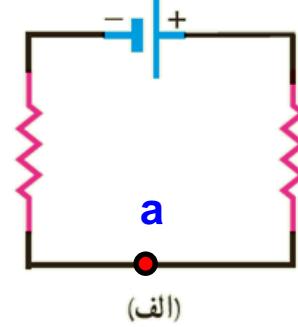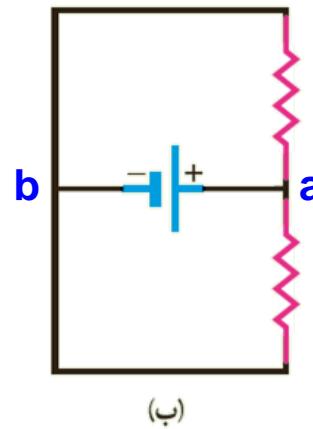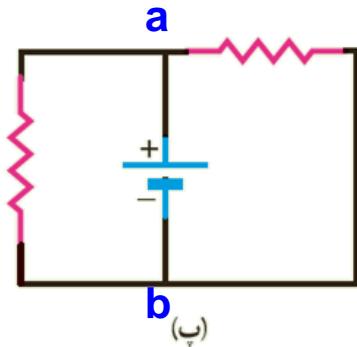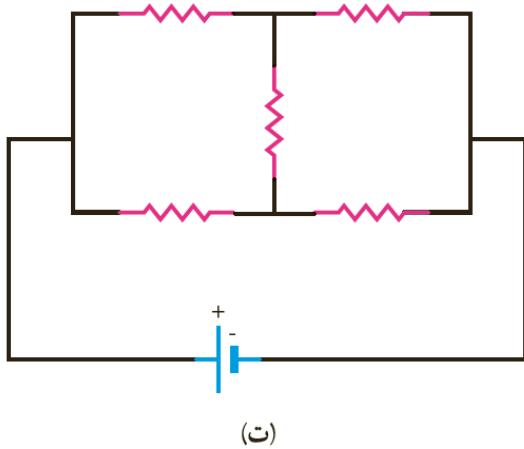۱۶- در شکل های زیر، آیا مقاومت ها به طور متواالی بسته شده اند یا موازی و یا هیچ کدام؟





پاسخ:

در شکل الف مقاومت ها به طور متواالی بسته شده اند. (مقاومت هادریک نقطه یکسان متصل شده اند)  
در شکل های ب و پ مقاومت ها به طور موازی بسته شده اند. (دو سرتامن مقاومت های در درون نقطه a و b متصل شده اند)

در شکل ت مقاومت ها بصورت ترکیبی بسته شده اند.
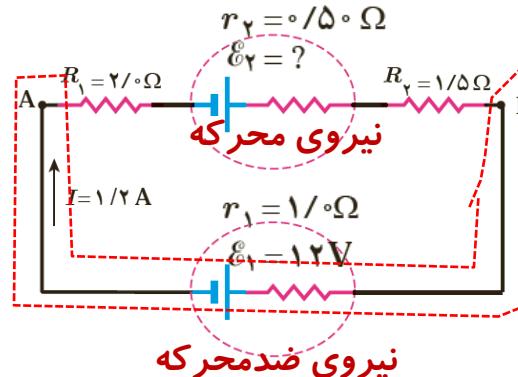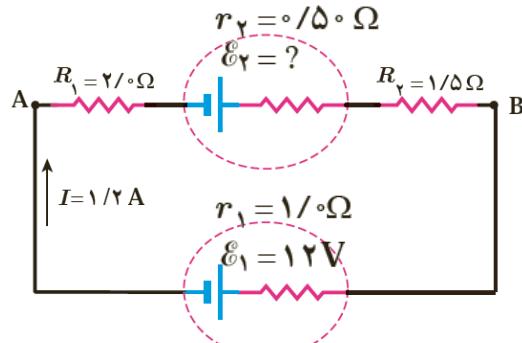
## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

- ۳۷- در مدار شکل زیر جریان در جهت نشان داده شده  $1/2 A$  است.
- الف) نیروی محرکه  $\varepsilon_2$  و  $V_A - V_B$  چقدر است؟
- ب) انرژی مصرف شده در  $R_1$  و  $R_2$  در مدت ۵ ثانیه چقدر است؟



$$I = \frac{\sum \varepsilon - \sum \varepsilon'}{\sum R + \sum r} \rightarrow I = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{(R_1 + R_2 + r_1 + r_2)} \rightarrow 1/2 = \frac{\varepsilon_2 - 12}{(2 + 1/5 + 1 + 1/5)} \rightarrow 1/2 \times 5 = \varepsilon_2 - 12 \rightarrow \varepsilon_2 = 18V$$

$$V_B - r_1 I + \varepsilon_1 = V_A \rightarrow V_B - 1 \times 1/2 - 12 = V_A \rightarrow V_B - 13/2 = V_A \rightarrow V_A - V_B = -13/2 V$$

$$U = Pt \rightarrow U = RI^2 t \left\{ \begin{array}{l} U_1 = 2 \times 1/2^2 \times 5 = 14/4 J \\ U_2 = 1/5 \times 1/2^2 \times 5 = 10/8 J \end{array} \right.$$

## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:


۳۸- سه مقاومت مشابه ۱۲ اهمی را یک بار به طور متوالی و بار دیگر به طور موازی به یکدیگر می بندیم و به اختلاف پتانسیل ۱۲ ولت وصل می کنیم. در هر بار، چه جریانی از هر مقاومت می گذرد؟

$$R_1 = 12\Omega$$


$$R_2 = 12\Omega$$

$$R_3 = 12\Omega$$

پاسخ:

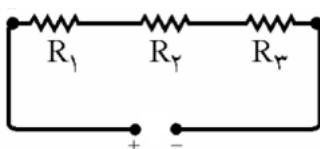

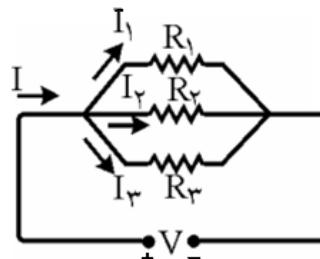
$$R_T = 12 + 12 + 12 \rightarrow R_T = 36\Omega \rightarrow I_1 = I_2 = I_3 = \frac{V}{R_T} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} A$$



$$I = \frac{V}{R} \left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{12}{12} = 1A \\ I_2 = \frac{12}{12} = 1A \\ I_3 = \frac{12}{12} = 1A \end{array} \right.$$
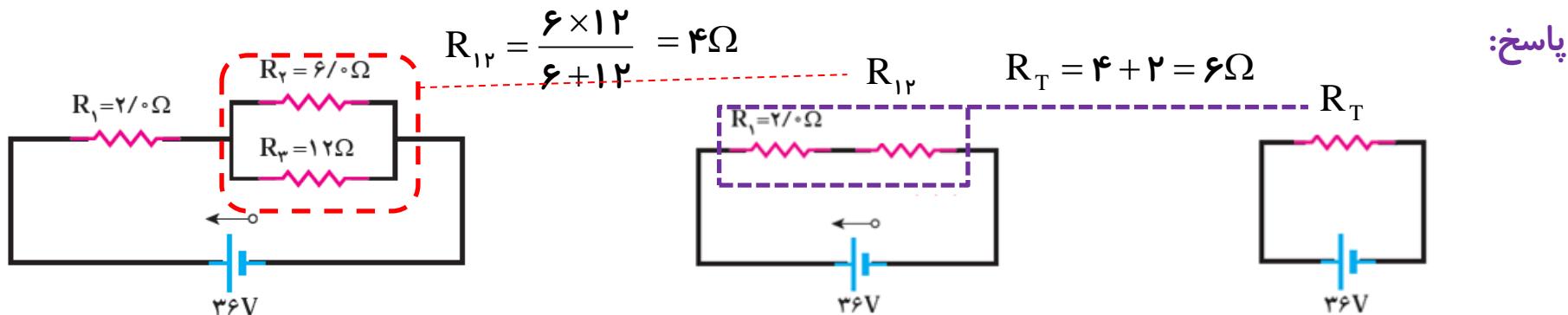
## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:



۱۹- دو مقاومت موازی ۶ اهمی و ۱۲ اهمی به طور متوالی به یک مقاومت ۳۶ اهمی وصل شده است. اکنون، مجموعه مقاومت ها را به دو سریک با تری آرمانی ۶ ولتی می بندیم. توان مصرفی در مقاومت ۶ اهمی را محاسبه کنید.




$$I_T = I_1 = I_{12} = \frac{V}{R_T} = \frac{36}{6} = 6A \rightarrow V_r = V_{12} = R_{12} I_{12} \rightarrow V_{12} = 6 \times 4 = 24V$$

$$P_r = \frac{V^r}{R_r} \rightarrow P_r = \frac{24^2}{6} \rightarrow P_r = 96W$$

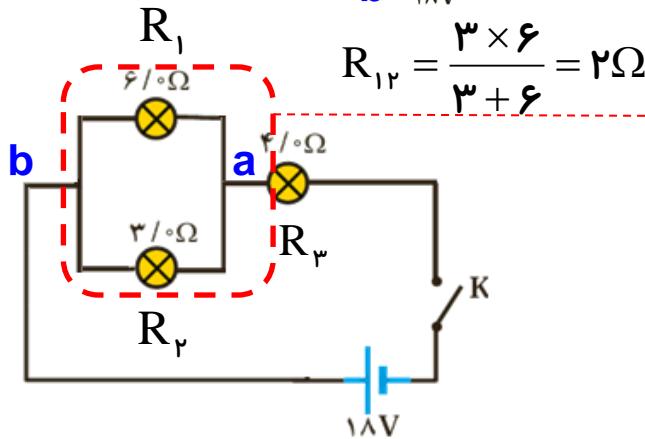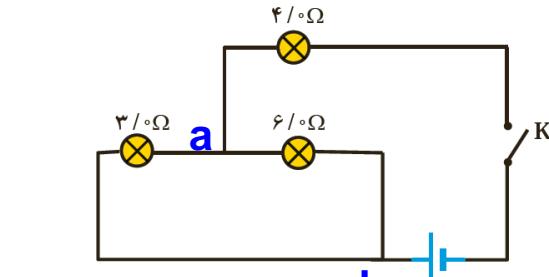
۳۰- در شکل زیر، وقتی کلید بسته شود چه جریانی از هر لامپ رشته ای می گذرد؟


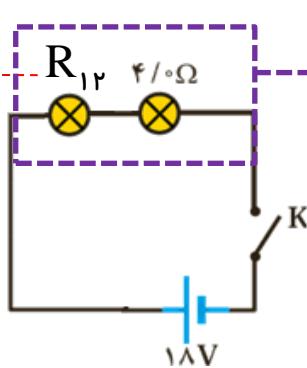
$$R_{12} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2\Omega$$



$$R_T = 4 + 2 = 6\Omega$$

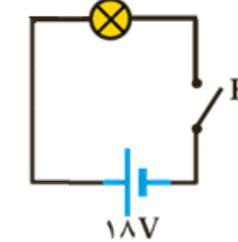


پاسخ:

$$I_T = I_r = \frac{V}{R_T} = \frac{18}{6} = 3A$$

$$V_{12} = R_{12} I_{12} \rightarrow V_{rr} = 2 \times 3 = 6V$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{6}{4} = 1A \\ I_r = \frac{V_r}{R_r} = \frac{6}{2} = 3A \end{array} \right.$$
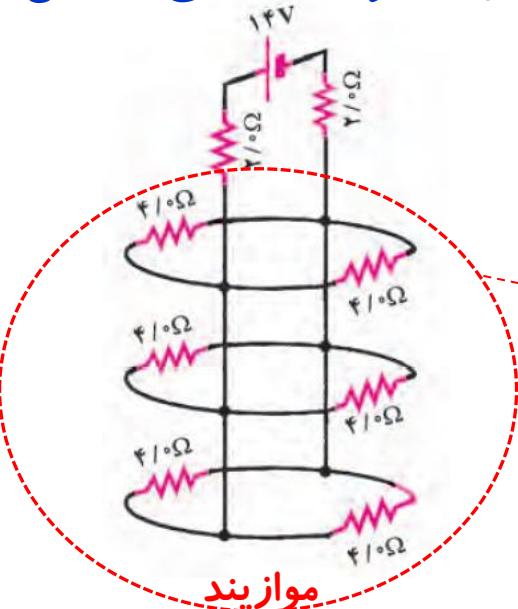
## ۱۳- جریانی که از منبع نیروی محرکه آرمانی و هر یک از مقاومت های شکل زیر می گذرد، چقدر است؟



$$R' = \frac{R}{n} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \Omega$$


$$R_T = R_1 + R_s + R'$$

$$R_T = 2 + 1 + \frac{1}{3} = \frac{14}{3} \Omega$$

$$I_T = \frac{\varepsilon}{R_T + r} = \frac{14}{\frac{14}{3} + 0} = 3 A$$

$$I_T = I_1 = I_s = 3 A$$
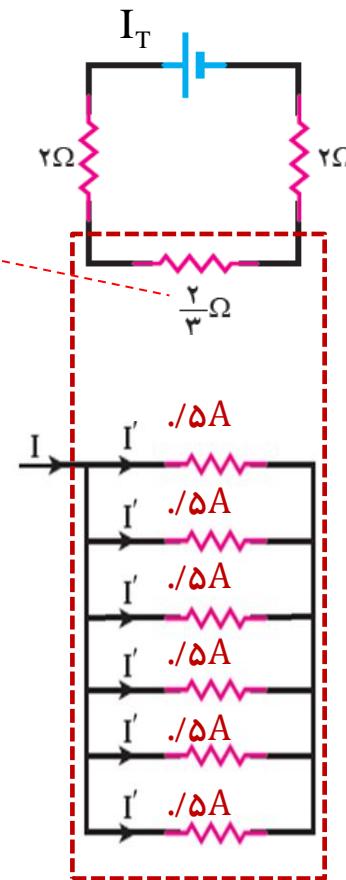
$$6I' = 3 \quad \rightarrow \quad I' = \frac{3}{6} = .5 A$$



$$R' = \frac{R}{n}$$

$$R' = \frac{1}{6}$$

$$R' = \frac{1}{3} \Omega$$


۳۲- لامپ های A، B و C در شکل زیر همگی یکسان اند. با بستن کلید، کدامیک از تغییرات زیر در اختلاف پتانسیل رخ می دهد؟ (ممکن است بیش از یک پاسخ درست باشد)

الف) اختلاف پتانسیل دو سر A و B تغییر نمی کند.

ب) اختلاف پتانسیل دو سر C به اندازه ۵۰٪ کاهش می یابد.


پ) هریک از اختلاف پتانسیل های A و B به اندازه ۵۰٪ افزایش می یابد.

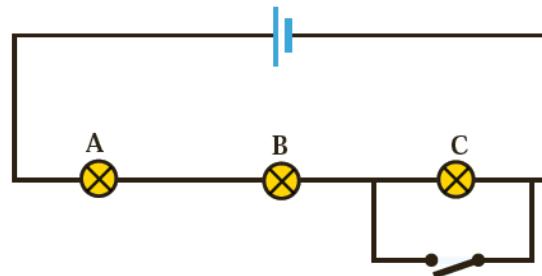ت) اختلاف پتانسیل دو سر C به صفر کاهش می یابد.



## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

پاسخ:

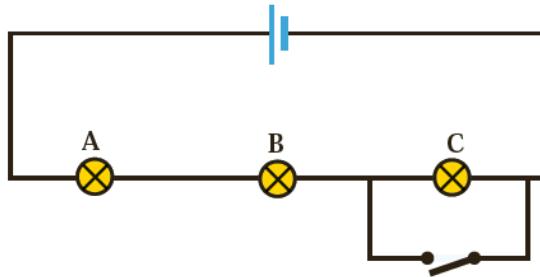

الف) با بستن کلید و اتصال کوتاه، لامپ C از مدار حذف می شود و چون جریان الکتریکی از مقدار  $\frac{\epsilon}{2R}$  به  $\frac{\epsilon}{3R}$  افزایش می یابد اختلاف پتانسیل هر کدام از مقاومت های مشابه A و B از  $\frac{\epsilon}{2}$  به  $\frac{\epsilon}{3}$  افزایش می یابد.

نادرست

ب) قبل از بستن کلید  $V_{IC} = \frac{\epsilon}{3}$  و بعد از بستن کلید  $V_{IC} = 0$  می شود یعنی ۱۰۰٪ اختلاف پتانسیل کاهش می یابد.

نادرست

پ) اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت ها از  $V_{IA} = V_{IB} = \frac{\epsilon}{2}$  به  $V_{IA} = V_{IB} = \frac{\epsilon}{3}$  درصد افزایش) می یابد

درست

$$\text{درصد تغییرات اختلاف پتانسیل} = \frac{V_{IA} - V_{IB}}{V_{IA}} = \frac{\frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon}{3}}{\frac{\epsilon}{2}} = \frac{\frac{\epsilon}{6}}{\frac{\epsilon}{2}} = \frac{1}{3} \times 100\% = 50\%$$

ت) با بستن کلید دو سر مقاومت هم پتانسیل شده و اتصال کوتاه رخ می دهد و اختلاف پتانسیل دو سر آن صفر می شود

درست

## پرسش ها و مسئله های فصل ۲:

۳۳- در سیم کشی منازل، همه مصرف کننده ها به طور موازی متصل می شوند. یک اتوی  $W_{110}$ ، یک نان برشته کن  $W_{180}$ ، پنج لامپ رشته ای  $W_{100}$  و یک بخاری  $W_{100}$  ابه پریزهای یک مدار سیم کشی خانگی  $V_{220}$  که حداکثر می تواند جریان  $A_{15}$  را تحمل کند وصل شده اند. آیا این ترکیب مصرف کننده ها باعث پریدن فیوز می شود یا خیر؟

$$P_1 = 1100W$$

$$P_2 = 1800W$$

$$P_3 = 100W \quad \text{لامپ}$$

$$P_4 = 1100W$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 220V$$

$$I_{\max} = 15A$$

$$P_T = P_1 + P_2 + 5P_3 + P_4$$

$$P_T = 1100 + 1800 + 5 \times 100 + 1100 = 4500W$$

$$P_T = VI_T \rightarrow I_T = \frac{P_T}{V} = \frac{4500}{220} = 20/45A$$

این جریان بزرگتر از بیشینه جریانی است که مدار قادر به تحمل آن است. بنابراین فیوز خواهد پرید.

پاسخ:

مدار سیم کشی موازی است تنها عاملی که در لامپ ها و بخاری ثابت باقی می ماند. ولتاژ است.

$$P_1 = 1100 \text{W}$$

$$P_2 = 1800 \text{W}$$

$$P_3 = 100 \text{W} \quad \text{لامپ ۵}$$

$$P_4 = 1100 \text{W}$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = 220 \text{V}$$

$$I_{\max} = 15 \text{A}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow R = \frac{V^2}{P}$$

$R_1 = \frac{220^2}{1100} = 44 \Omega$   
**مقاومت اتوی**

$R_2 = \frac{220^2}{1800} \approx 27 \Omega$   
**مقاومت نان برسته کن**

$R_3 = \frac{220^2}{100} = 484 \Omega$   
**مقاومت لامپ**

$R_4 = \frac{220^2}{1100} = 44 \Omega$   
**مقاومت بخاری**

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{44} + \frac{1}{27} + \frac{1}{44} + \frac{5}{484}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{297 + 484 + 297 + 5 \times 27}{13068}$$

$$R_T \approx 10.77 \Omega \rightarrow I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{220}{10.77} \approx 20.4 \text{A}$$

**مقاومت ۵ لامپ**

این جریان بزرگتر از بیشینه جریانی است که مدار قادر به تحمل آن است. بنابراین فیوز خواهد پرید.

## با نظارت جمعی از اساتید و معلمان گروه فیزیک البرز:

عظیم آقچه جلی

افشین کردکتویی

شهریار زینالی

فاطمه زارعی

فتانه باقرزاده

محمد انصاری تبار

تاریخ ویرایش نهایی: دیماه ۱۳۹۶



موفق و پیروز باشید